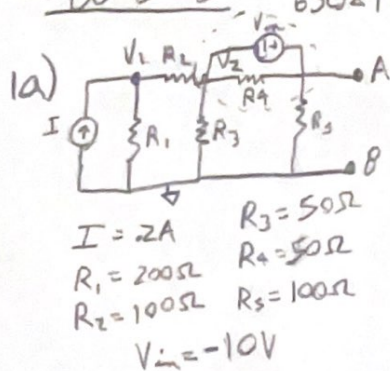


WS #3 Joseph Specht
650812918



R_{th}

$$R_{th} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{1}{200} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} \right)^{-1} = 30\Omega$$

V_{th}

KCL

$$\Rightarrow I + \frac{0 - V_1}{R_1} - \frac{V_1 - V_2}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow 2 - \frac{V_1}{200} - \frac{V_1 - V_2}{100} = 0$$

$$\Rightarrow 40 - V_1 - 2V_1 + 2V_2 = 0$$

$$\Rightarrow 40 = 3V_1 - 2V_2 \quad (1)$$

SN in V_2 :

$$\frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{0 - V_2}{R_3} - \frac{(V_2 + V_{in}) - 0}{R_5} = 0 \Rightarrow \frac{V_1}{100} - \frac{V_2}{100} - \frac{V_2}{50} - \frac{V_2}{100} + \frac{10}{100} = 0$$

$$\Rightarrow V_1 - V_2 - 2V_2 - V_2 + 10 = 0 \Rightarrow 10 = 4V_2 - V_1 \quad (2)$$

$$(1) + 3 \times (2) =$$

$$\Rightarrow 40 = 3V_1 - 2V_2$$

$$+ 30 = -3V_1 + 12V_2$$

$$\Rightarrow 70 = 10V_2 \Rightarrow V_2 = 7V$$

$$\rightarrow 10 = 4(7) - V_1 \Rightarrow -18 = -V_1 \Rightarrow V_1 = 18$$

w/ $V_2 = 7V$, we know V_s (voltage across R_5) is as follows

$$\Rightarrow -V_2 + V_{in} = V_s = V_{th} \text{ and } V_s \parallel V_{th} \Rightarrow V_{th} = 7 - 10 = 3V$$



(a)

$$V_{th} = 3V$$


$$R_{th} = 30\Omega$$

(b) know P_{max} when $R_{load} = R_{th} \therefore$

$$R_{load} = 30\Omega$$

WS#3 - circuit

2)

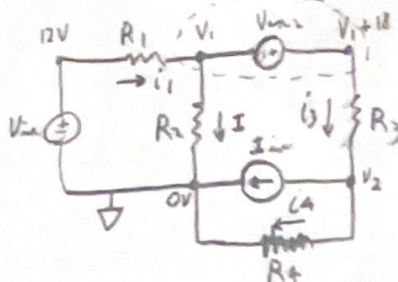

$$\begin{aligned} R_1 &= 100 \Omega \\ R_2 &= 25 \Omega \\ R_3 &= 75 \Omega \\ R_4 &= 20 \Omega \\ V_{in1} &= 12V \\ V_{in2} &= 18V \\ I_{in} &= 2mA \end{aligned}$$

5N) $i_1 - i - i_3 = 0$

Analysis Loop

$$i_1 = \frac{12 - V_1}{R_1}, \quad i = \frac{V_1 - 0}{R_2}$$

$$i_3 = \frac{(V_1 + 18) - V_2}{R_3}, \quad i_4 = \frac{V_2 - 0}{R_4}$$

sub i 's into 5N eq $\Rightarrow \frac{12 - V_1}{100 \Omega} - \frac{V_1}{25 \Omega} - \frac{(V_1 + 18 - V_2)}{75 \Omega} = 0 \Rightarrow 36 - 3V_1 - 12V_1 - 4V_1 - 72 + 4V_2 = 0$

$$\Rightarrow 36 = -19V_1 + 4V_2$$

now KCL @ V_2 node

$$\frac{V_1 + 18 - V_2}{R_3} - i_{in} = \frac{V_2 - 0}{R_4} = 0 \Rightarrow \frac{V_1 + 18 - V_2}{75 \Omega} - 2mA - \frac{V_2}{20 \Omega} = 0 \Rightarrow 4V_1 + 72 - 4V_2 - 600 - 15V_2 = 0$$

$$\Rightarrow 528 = 4V_1 - 19V_2 \quad w/ \text{ numpy} \Rightarrow \begin{aligned} V_1 &= -8.1043 V \\ V_2 &= -29.496 V \end{aligned}$$

$$\therefore i = \frac{V_1}{25} = \frac{-8.1043}{25} = -0.3242 \text{ mA} = i$$