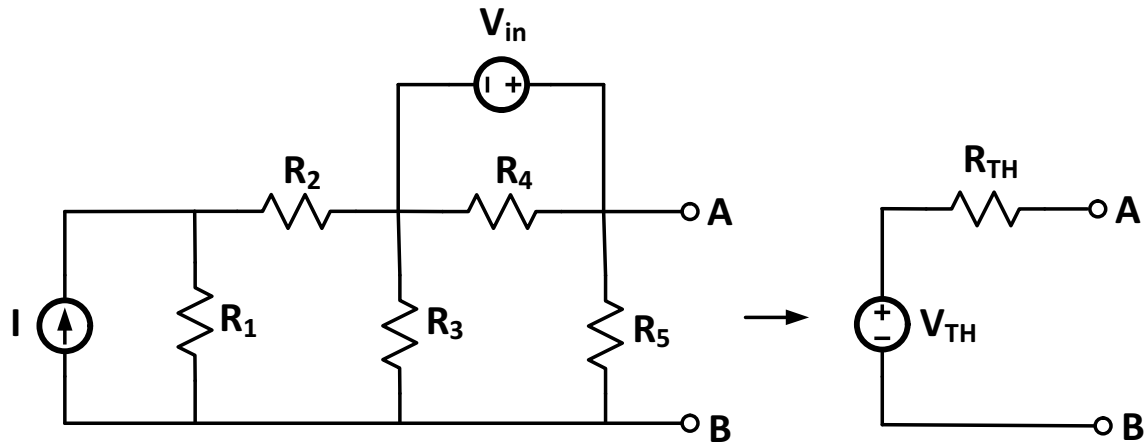


Name:

UIN:

1. In the circuit shown below, $I = 0.2 \text{ A}$, $R_1 = 200 \ \Omega$, $R_2 = 100 \ \Omega$, $R_3 = 50 \ \Omega$, $R_4 = 50 \ \Omega$, $R_5 = 100 \ \Omega$, $V_{\text{in}} = -10 \text{ V}$.



(a) Determine the Thevenin Equivalent Circuit across the Terminals A-B.

(b) Find the value of resistance to be connected across AB for maximum power transfer.

2. Find current I in the circuit shown below. Assume $R_1 = 100\text{ k}\Omega$, $R_2 = 25\text{ k}\Omega$, $R_3 = 75\text{ k}\Omega$, $R_4 = 20\text{ k}\Omega$, $V_{in1} = 12\text{ V}$, $V_{in2} = 18\text{ V}$ and $I_{in} = 2\text{ mA}$.

