
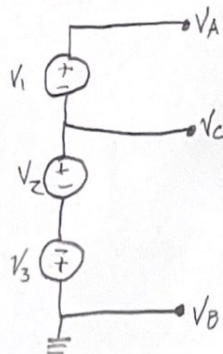


WS1

Joseph Specht
650812918

1)

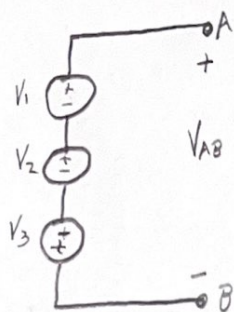

$$V_1 = 10V$$

$$V_2 = 5V$$

$$V_3 = 6V$$

$$V_B = 0V$$

$$V_C = -V_3 + V_2 = -6 + 5 = -1V$$

$$V_A = V_C + V_1 = -1 + 10 = 9V$$

$$V_{AB} = V_A - V_B = 9 - 0 = 9V$$


$$V_A = 9V$$

$$V_C = -1V$$

$$V_B = 0V$$

$$V_{AB} = 9V$$


2)

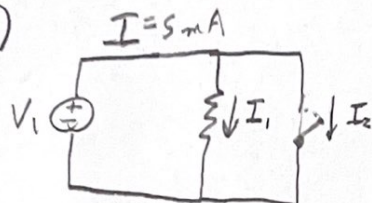

a) open: $I_1 = 5mA$, $I_2 = 0mA$

b) closed: $I_1 = 0mA$, $I_2 = 5mA$

3)

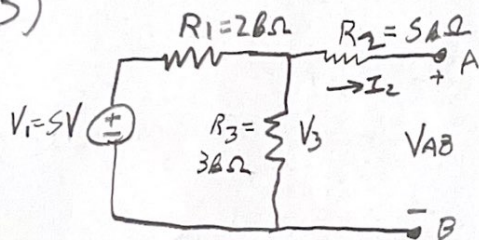

$$V_{AB} \parallel V_3 \therefore V_{AB} = V_3$$

$$I_2 = 0 \text{ as open circuit}$$

$$I_1 \text{ in series w/ } I_3 \therefore I_1 = I_3 = I$$

$$V_1 - IR_1 - IR_3 = 0 \Rightarrow V_1 = I(R_1 + R_3)$$

$$I = V_1 / (R_1 + R_3) = 5V / (2k\Omega + 3k\Omega)$$

$$\Rightarrow I = 1mA$$

$$V_{AB} = V_3 = IR_3 = (1mA)(3k\Omega) = 3V \Rightarrow \boxed{V_{AB} = 3V}$$

// voltage divider

$$\Rightarrow V_{AB} = V_3 = \frac{R_3}{R_1 + R_3} V_1 = \frac{3k\Omega}{5k\Omega} (5V) = 3V = V_{AB}$$