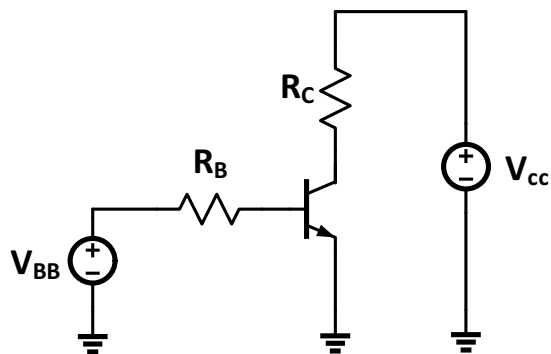


Name:

UIN:

1. In the circuit shown below, $V_{CC} = 5\text{ V}$, $R_B = 10\text{ k}\Omega$, $R_C = 1\text{ k}\Omega$, $V_{BE(\text{on})} = 0.7\text{ V}$, $V_{CE(\text{sat})} = 0.2\text{ V}$, and $\beta = 100$. Find the region of operation of the transistor for each value of V_{BB} below.




(a) $V_{BB} = 0\text{ V}$

(b) $V_{BB} = 1\text{ V}$

(c) $V_{BB} = 4\text{ V}$

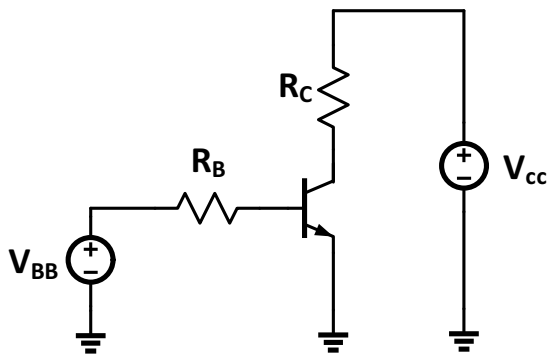2. In the circuit shown below, $V_{BB} = 1.2 \text{ V}$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $R_B = 10 \text{ k}\Omega$, $V_{BE(\text{on})} = 0.7 \text{ V}$, $V_{CE(\text{sat})} = 0.2 \text{ V}$, and $\beta = 100$. Find the region of operation of the transistor for each value of R_C below.



(a) $R_C = 1.4 \text{ k}\Omega$

(b) $V_{BB} = 0.5 \text{ k}\Omega$