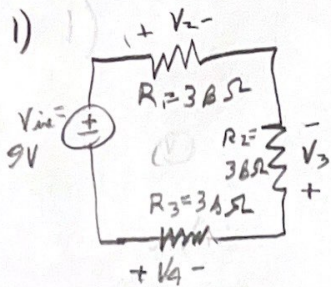


WS2

Joseph Specht
650812 9/8




$$R_t = R_1 + R_2 + R_3 = 3 + 3 + 3 = 9 \Omega$$

$$V_2 = \frac{R_2}{R_t} V_{in} = \frac{3}{9} \cdot 9V = 3V$$

$$V_3 = V_4 = -\frac{(R_3 + R_4)}{R_t} V_{in} = -\frac{3}{9} 9V = -3V$$

$$V_2 = 3V \quad V_3 = V_4 = -3V$$


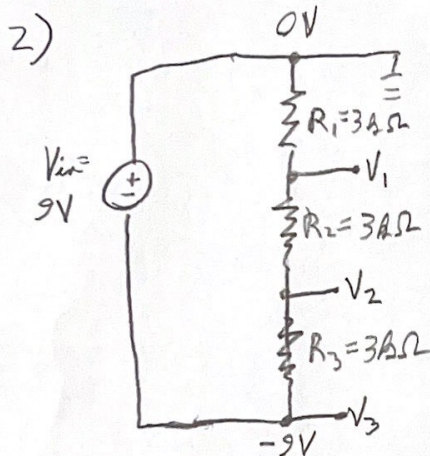


$$I = V_{in} / (R_1 + R_2 + R_3) = 9V / (9\Omega) = 1mA$$


Equal V drop across each resistor
as in series of same resistance

$$V_1 = -3V, V_2 = V_1 - 3V, V_3 = V_2 - 3V$$

$$V_1 = -3V, V_2 = -6V, V_3 = -9V$$

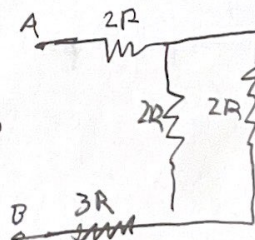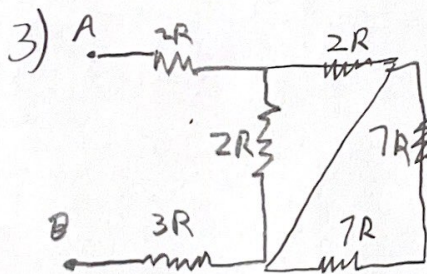

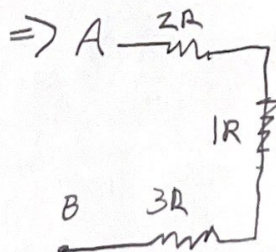- short bypasses
both 7R resistors
- extend node to
show parallelism



$$1R \parallel \left(\frac{1}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R}} \right) = R$$


$$R_{eq} = 2R + 1R + 3R = 6R$$

$$R_{eq} = 6R$$

WS2: cont

Joseph Specht
650212912


4)

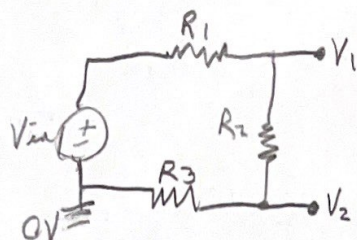

VUR: $V_2 = \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_{in}$

$V_1 = \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_{in}$

5)

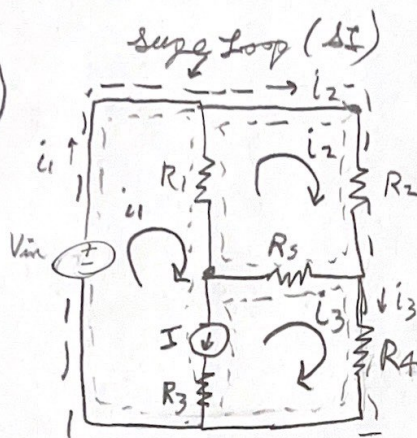

$V_{in} = 7V$ $I = 7mA$

$R_1 = 1k\Omega$ $R_2 = 2k\Omega$ $R_3 = 2k\Omega$

$R_4 = 1k\Omega$ $R_5 = 3k\Omega$

= loop

- $I = i_1 - i_3 = 7mA$ ← current through I

- $L_2: -R_2 i_2 - R_5 (i_2 - i_3) - R_1 (i_2 - i_1) = 0$

$\Rightarrow -2000 i_2 - 3000 i_2 + 3000 i_3 - 1000 i_2 + 1000 i_1 = 0$

$\Rightarrow -2 i_2 - 3 i_2 + 3 i_3 - 1 i_2 + 1 i_1 = 0 \Rightarrow i_1 - 6 i_2 + 3 i_3 = 0$

- $L_3: V_{in} - R_2 i_2 - R_4 i_4 = 0 \Rightarrow V_{in} = 2000 i_2 + 1000 i_3 = 7V$

$\Rightarrow 2 i_2 + i_3 = 7e-3$

a)
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -6 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7e-3 \\ 0 \\ 7e-3 \end{bmatrix}$$

b) Solved w/
numpy in python 3

$i_1 = 9mA$
 $i_2 = 25mA$
 $i_3 = 2mA$